

Progetto di sistemi elettronici LA - esercitazioni

1

- Corso di Laurea in Ing. elettronica
- Esercitazioni
 - copie dei lucidi presentati a lezione
 - breve guida all'utilizzo di QUARTUS
 - codici VHDL
 - sommatore a 4 bit
 - FF con ingresso di reset sincrono o asincrono e enable
 - contatore
 - Soluzione guidata di prove d'esame

Grazie a

Prof.ssa Eleonora Franchi, Fabio Campi e Antonello Deledda

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Esercitazioni con QUARTUS

2

- Breve guida all'utilizzo di QUARTUS
- Software scaricabile gratuitamente dalla rete nella versione *web edition*
 - www.altera.com -> *downloads and licensing* -> *Quartus II Web Edition (Free)*
- Registrazione obbligatoria
- Dal menù di installazione scegliere installazione personalizzata e deselezionare tutte le voci tranne le prime 3 (obbligatorie) e tutti i supporti di libreria Stratix.

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Contatti

❑ Sito di riferimento:

www-micro.deis.unibo.it -> Staff -> Tommaso DE MARCO

- Materiale utilizzato durante le esercitazioni
- Esercizi svolti e archivio temi d'esame
- Informazioni utili

❑ Ricevimento: tdemarco@arces.unibo.it

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Esame

- ❑ si possono utilizzare supporti di memoria abilitati solo in lettura (CD ROM)
- ❑ non sarà visibile la propria area utente (il progetto sarà svolto nell'area tmp locale)
- ❑ si può consultare tutto il materiale cartaceo
- ❑ è accessibile la rete del DEIS


<http://www.deis.unibo.it/>

<http://www-micro.deis.unibo.it>

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Livelli di astrazione di un sistema digitale


5

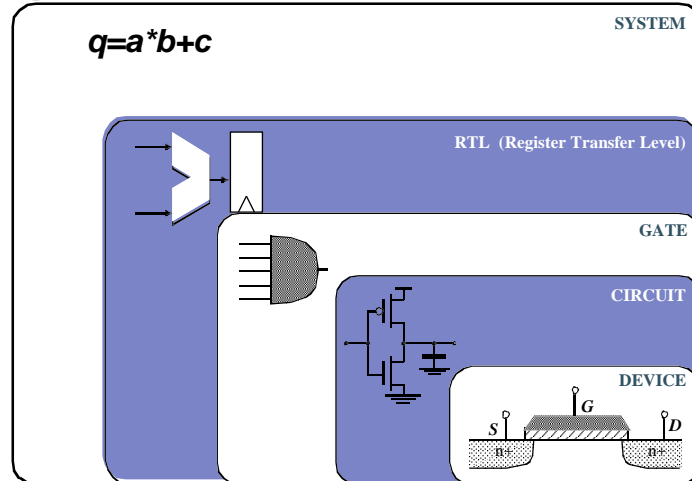

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Integrated Circuits Implementation Choices

6

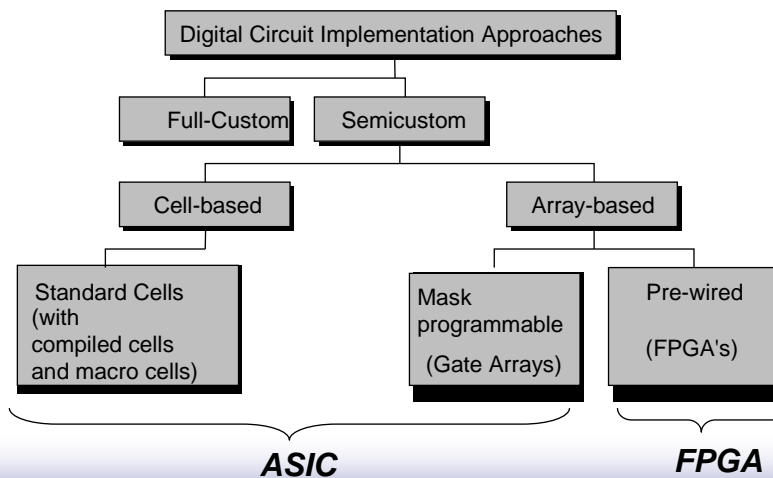

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Semi-custom

- Il progettista può intervenire solo ai livelli più alti di astrazione (algoritmico e architetturale)
- Deve esistere una libreria di celle *progettate e caratterizzate* fornita dal costruttore
 - Caratterizzate: a ciascuna cella deve essere associato il valore dei parametri che permettono di calcolare T_p lungo il cammino critico, P e area di sistemi complessi
 - Le celle sono ovviamente state progettate a livello di transistor e il valore dei parametri per valutare le prestazioni è stato ricavato da simulazioni circuitali.

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010


Full-custom

- Il progettista può ottimizzare a tutti i livelli di astrazione
- Mai attuabile per un intero sistema digitale, ma solo per moduli (macrocelle):
 - Riutilizzabili in differenti progetti (es: celle standard)
 - Con prestazioni particolarmente critiche per il sistema complessivo (es: ALU di un μP , MAC in DSP)
 - Regolari (es: memorie)
- In questo caso il progettista ha bisogno di modelli che permettano di scegliere fra differenti soluzioni. Deve poi disegnare lo schematico, simulare e caratterizzare la macrocella alle porte di IN/OUT affinché possa essere utilizzata in un flusso semi-custom.

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

ASIC Design Flow

9

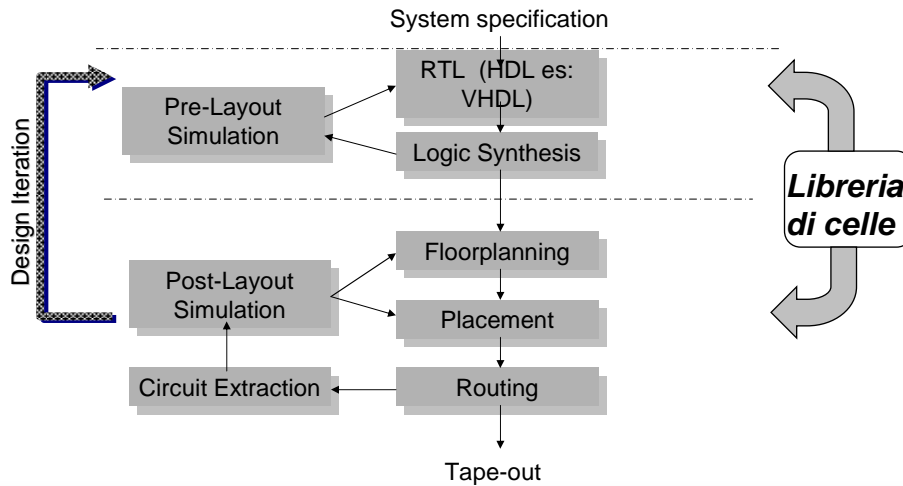


Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Flusso di Sviluppo di circuiti digitali : FRONT END

10


1) Definizione Algoritmica (linguaggio C): $q = a * b + c$;

 2) Descrizione VHDL del circuito: $q \leq a \text{ and } b \text{ or } c$;



3) Simulazione Funzionale

4) Sintesi Logica

 



5) Simulazione Post-Sintesi

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Flusso di Sviluppo di circuiti digitali: BACK END

11

6) Floorplanning

  

7) Place & Route


8) Parasitic extraction & backannotation

9) Simulazione post-layout

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

FPGA Design Flow


12

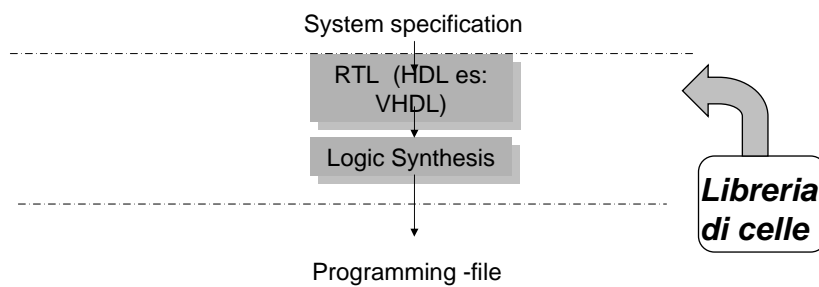

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010


FPGA

13

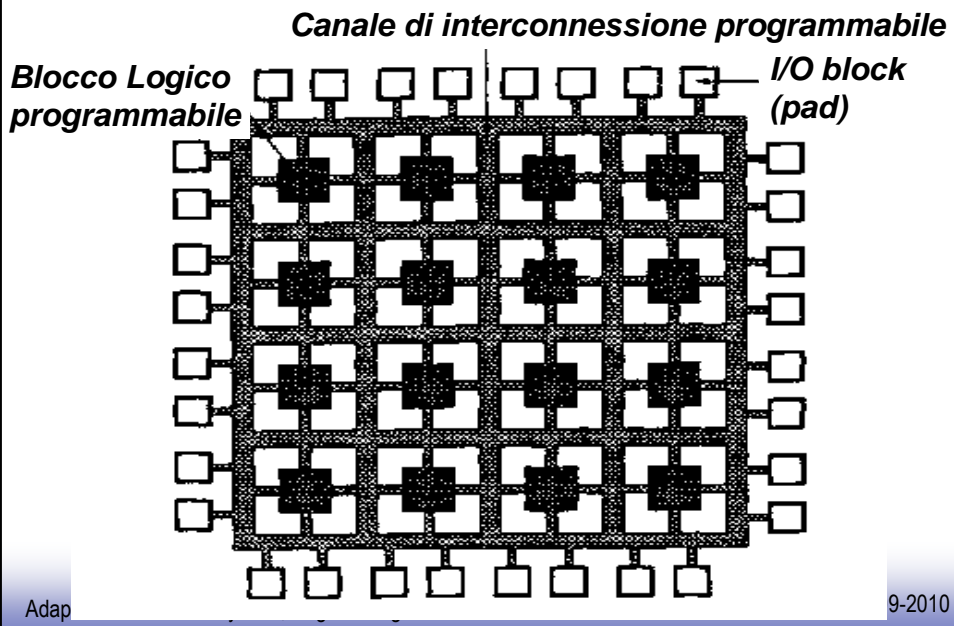


Programming Interconnect Technique based on SRAM or Flash


14

 

 Memory M stores the gate voltage of the MOS transistor




 Programmable Logic Block based on Look-up Table (LUT)



Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

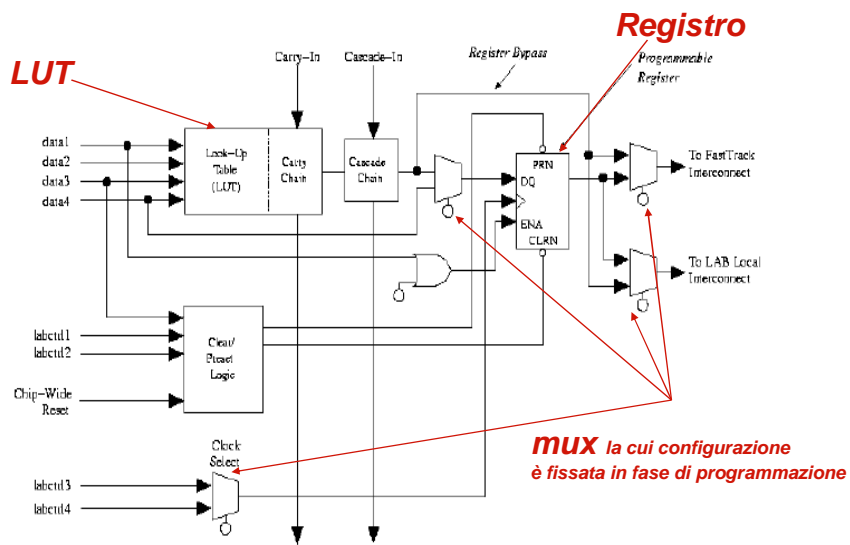Flex10KE: Logic Element (LE) (from Altera)



Flusso di progetto in laboratorio

- ❑ boot Windows
- ❑ Creare un direttorio di lavoro
- ❑ QuartusII9.sp2
- ❑ Descrizione vhdl del sistema
- ❑ Verifica funzionale
- ❑ Sintesi del sistema su fpga
- ❑ Verifica timing

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Flusso di progetto in laboratorio

- ❑ Descrizione RTL del circuito utilizzando il linguaggio VHDL (.vhd)
 - Verifica codice: *start analysis and elaboration*
 - Analisi dello schematico associato al file: *RTL viewer*
- ❑ Simulazione funzionale
 - Creazione netlist: *generate functional simulation netlist*
 - Creazione file con forme d'onda (.vwf)
 - Specificare: *simulation mode = functional*
 - Simulazione: *start simulation*

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

□ Sintesi logica su FPGA

- Sintesi: *start compilation*
 - Nel *summary* compaiono i dati relativi all'utilizzo delle risorse
 - Nel *project navigator* la lista degli elementi utilizzati (*Logic Cell, Logic Cell Register, Pin,..*)
 - Nella *finestra di log* compare già l'informazione della massima frequenza a cui il circuito può funzionare
 - Info: Clock "CLOCK" has Internal fmax of 174.86 MHz between source register "cicli[7]" and destination register "cicli[13]" (period= 5.719 ns)

□ Simulazione post-sintesi (timing)

- Specificare: *simulation mode = timing*
- Simulazione: *start simulation*
- Analisi delle prestazioni: *start timing analyzer*

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Menu Assignments ->Settings:

- **Files:** permette di selezionare fra differenti file .vhd all'interno dello stesso progetto l'unico attivo (eseguire *remove* e lasciare un solo file .vhd)
- **General:** permette di definire la *top-level entity* (solo dopo che sia stato eseguito il comando *start analysis and elaboration* il sistema riconosce automaticamente tutte le entità). Di default il nome della top-level entity che il sistema si aspetta coincide con il nome del *project*
- **Simulator:** permette di definire il "tipo" di simulazione (*functional o timing*) e di specificare il file con gli stimoli (.vwf)

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Suggerimenti per la simulazione

- Mantenere stabili le configurazioni degli ingressi per un tempo sufficientemente lungo da assicurarsi che nelle simulazioni *timing* i transistori siano esauriti prima della nuova commutazione degli ingressi
 - Il periodo di un segnale di tipo clock ha di default assegnato un periodo di 10 ns (per simulazioni timing NON è in generale sufficiente)
- Controllare la durata della simulazione assegnando un valore ragionevole a *end time*
 - *Attenzione: di default è 1 us*
 - *Il valore ragionevole è definito dal numero di configurazioni distinte in ingresso che fornite*
- Controllare *grid time* (a metà del *Tck*)

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Struttura file .vhd

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
```

link a librerie e package

```
entity nome_del_modulo is
port ( term1,term2 : in std_logic;
      term3,term4 : out std_logic );
end nome_del_modulo;
```

**entity
interfaccia I/O del
modulo**

```
architecture tipo_architettura of nome_del_modulo is
begin
.....
end tipo_architettura;
```

**architecture
descrizione del circuito
(comportamentale
o strutturale)**

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Esempio

23

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity HA is  
port ( I1,I2 : in std_logic;  
      SUM, CO : out std_logic);  
end HA;
```

```
architecture BEHAVIOR of HA is  
begin
```

```
    SUM <= (I1 xor I2);
```

} *assegnamenti
eseguiti simultaneamente*

```
    CO <= (I1 and I2);
```

```
end BEHAVIOR;
```

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Tipi di dato

24

□ `std_logic` e `std_logic_vector`
richiedono il link al package
`use IEEE.std_logic_1164.all;`

□ `unsigned/signed`
richiedono il link ai package

```
use IEEE.std_logic_unsigned.all;  
use IEEE.std_logic_signed.all;  
use IEEE .std_logic_arith.all;
```

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Operazioni logiche

- not, and, or, nand, nor, xor
- operandi `std_logic`

Operatori relazionali

- = uguale
- /= diverso
- > maggiore
- >= maggiore o uguale
- < minore
- <= minore o uguale

operandi *signed*, *unsigned*


Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

OPERAZIONI ARITMETICHE

- + - *
- (e .. pagina 39 manuale)
- somme: Quartus richiede che gli operandi e il risultato siano espressi dallo stesso numero n di bit
- moltiplicazioni: operandi a n bit, risultato a 2*n bit
- su operandi di tipo *signed* o *unsigned*


Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Example: 4 bit adder

 

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

The Ripple-Carry Adder

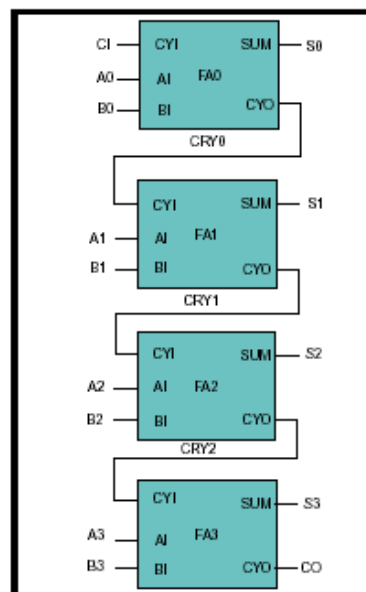

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

$$Sum_i = A_i \oplus B_i \oplus Cin_i = P_i \oplus Cin_i \quad 29$$

Full-Adder


$$Cout_i = A_i B_i + Cin_i (A_i \oplus B_i) = G_i + Cin_i P_i$$

| A | B | C_i | S | C_o | Carry status |
|-----|-----|-------|-----|-------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | delete |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | delete |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | propagate |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | propagate |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | propagate |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | propagate |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | generate |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | generate |

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

30

Progetto gerarchico

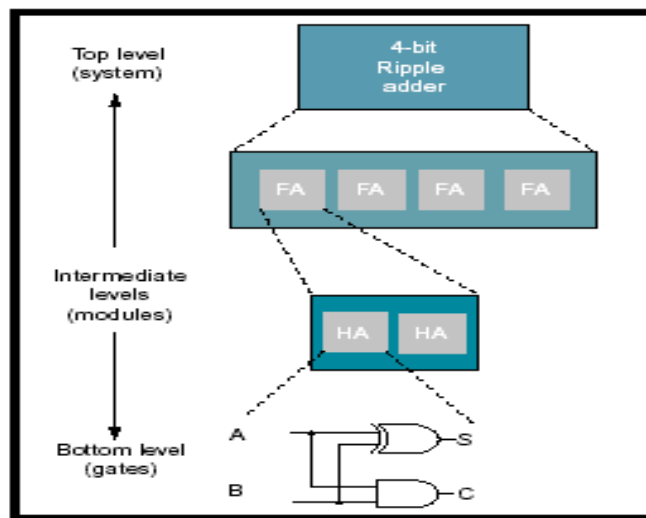

Adap

son a.a. 2009-2010

VHDL description of an Half - Adder

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


entity HA is
port ( I1,I2 : in std_logic;
      SUM, CO : out std_logic);
end HA;

architecture BEHAVIOR of HA is
begin
  SUM <= (I1 xor I2);
  CO <= (I1 and I2);
end BEHAVIOR;

```

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010


RTL viewer

 

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Simulazione funzionale

 
Date: October 16, 2007 db/Progetto.sim.vwf Project: Progetto



Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Simulazione dopo la sintesi

 Date: October 16, 2007 db/Progetto.sim.vwf Project: Progetto



Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all; Structural description of a Full-Adder35

entity FA is
port ( A,B,CIN : in std_logic;
      S, COUT : out std_logic);
end FA;

architecture STRUCTURAL of FA is
  component HA dichiarazione del componente HA
  port ( I1,I2 : in std_logic;
        SUM, CO : out std_logic);
  end component;
  signal S1, C1, C2 : std_logic; definizione di segnali interni


begin
  ha1 : HA port map( I1 => B, I2 => CIN, SUM => S1, CO =>C1); istanzia i moduli
  ha2 : HA port map( I1 => A, I2 => S1, SUM => S, CO => C2);

  COUT <= C2 xor C1; Att: nel file .vhd deve esserci la descrizione di tutti i moduli della gerarchia


end STRUCTURAL;

```

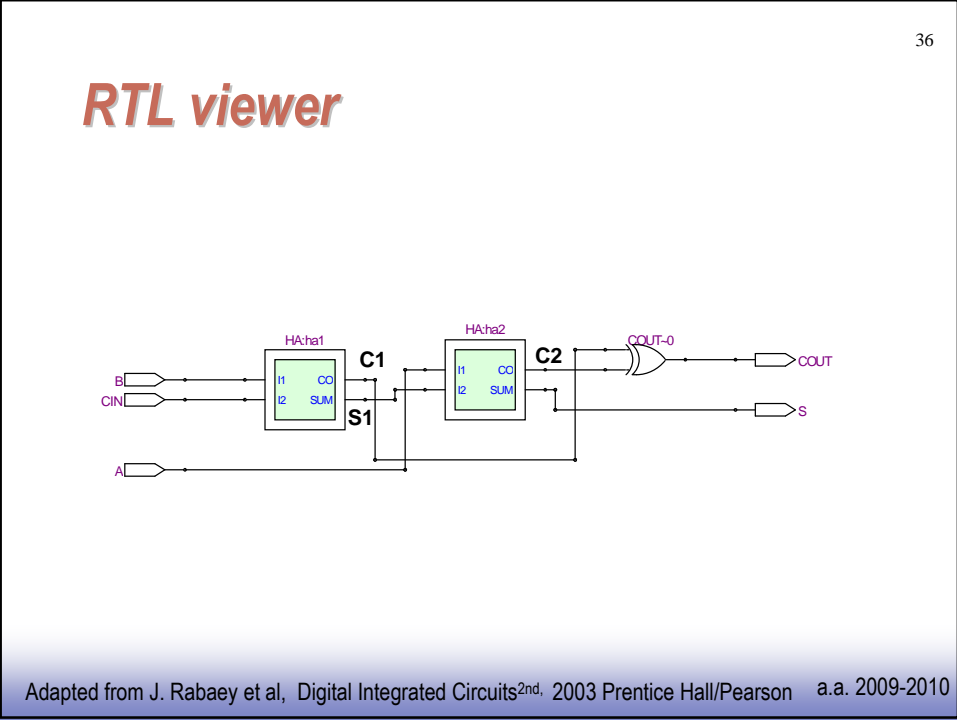Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010




Simulazione funzionale

 

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Simulazione dopo la sintesi

 

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010


Behavioral description of a Full-Adder 39

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity FA is  
port ( A,B,CIN : in std_logic;  
      S, COUT : out std_logic);  
end FA;  
  
architecture BEHAVIOR of FA is  
begin  
  S <= (A xor B) xor CIN;  
  COUT <= (A and B) or (B and CIN) or (A and CIN);  
end BEHAVIOR;
```

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

RTL Viewer

40

 

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity ADDER4 is
port ( A, B : in std_logic_vector(3 downto 0);
      CIN : in std_logic;
      COUT : out std_logic;
      S : out std_logic_vector(3 downto 0) );
end ADDER4;

architecture STRUCTURAL of ADDER4 is
component FA
port ( A,B,CIN : in std_logic;
      S, COUT : out std_logic);
end component;
signal K : std_logic_vector(4 downto 0);
begin

adder_loop : for I in 0 to 3 generate
  fa_I : FA port map ( A => A(I), B => B(I), CIN => K(I), COUT => K(I+1), S => S(I) );
end generate;

K(0) <= CIN;
COUT <= K(4);
end STRUCTURAL;

```

41

Structural description of the Adder

Att: nel file .vhd deve esserci la descrizione di tutti I moduli della gerarchia

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

RTL Viewer

42


Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Simulazione funzionale

Date: October 16, 2007

db/Progetto.sim.vwf

Project: Progetto

 
Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

Simulazione dopo la sintesi

Date: October 16, 2007

db/Progetto.sim.vwf

Project: Progetto

 Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all; Behavioral description of the Adder: 1

entity ADDER4 is
port ( A, B : in  unsigned(3 downto 0);
      CIN : in  std_logic;
      COUT : out std_logic;
      S : out unsigned(3 downto 0) );
end ADDER4;

architecture BEHAVIORAL of ADDER4 is

signal K : unsigned(4 downto 0);
signal Aint, Bint, Cint : unsigned(4 downto 0);
begin
  Aint <= conv_unsigned(A,5);
  Bint <= conv_unsigned(B,5);
  Cint <= conv_unsigned(CIN,5);
  K <= Aint+Bint+Cint;


  S <= K(3 downto 0);
  COUT <= K(4);
end BEHAVIORAL;

```

somme: Quartus richiede che gli operandi e il risultato siano rappresentati con lo stesso numero di bit

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

RTL Viewer

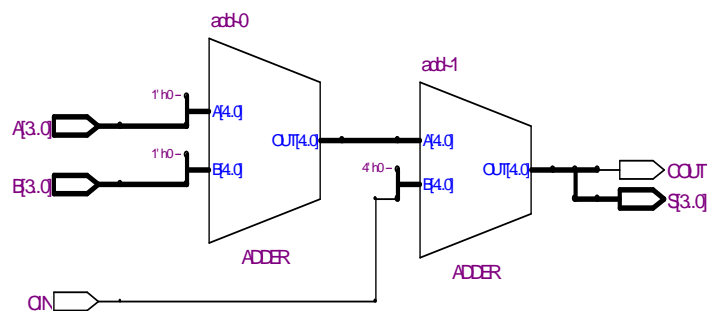

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
```

47

Behavioral description of the Adder: 2

```
entity ADDER4bis is
port ( A, B : in unsigned (4 downto 0);
      CIN : in std_logic;
      COUT : out std_logic;
      S : out unsigned(3 downto 0) );
end ADDER4bis;
```

architecture BEHAVIORAL of ADDER4bis is

```
signal K : unsigned (4 downto 0);
signal Cint : unsigned(4 downto 0);
```

begin

```
  Cint <= conv_unsigned(CIN,5);
  K <= A+B+Cint;
```


```
  S <= K(3 downto 0);
  COUT <= K(4);
```

end BEHAVIORAL;

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010

48

RTL Viewer

 

Adapted from J. Rabaey et al, Digital Integrated Circuits^{2nd}, 2003 Prentice Hall/Pearson a.a. 2009-2010