

Struttura file .vhd

1

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.std_logic_arith.all;
```

link a librerie e package

```
entity nome_del_modulo is  
port ( term1,term2 : in std_logic;  
      term3,term4 : out std_logic );  
end nome_del_modulo;
```

*entity
interfaccia I/O del
modulo*

```
architecture tipo_architettura of nome_del_modulo is  
begin  
.....  
end tipo_architettura;
```

*architecture
descrizione del circuito
(comportamentale
o strutturale)*

a.a. 2009 -2010

Architecture

2

```
architecture tipo_architettura of nome_del_modulo is
```

*[declarative_part] definizione di tipi locali, segnali interni,
componenti*

```
begin
```

*[statement_part] gli statements sono eseguiti in modo
concorrente (parallelo)
rappresentano infatti istanze circuitali*

```
end tipo_architettura;
```

a.a. 2009 -2010

Parte dichiarativa: Tipi

- segnali/porte: `std_logic`, `bit`
`std_logic_vector`
`signed/unsigned`
- variabili di stato: `enumeration type`
(cioè fornito attraverso la lista dei possibili valori)

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all; Structural description of a Full-Adder 4

entity FA is
port ( A,B,CIN : in std_logic;
      S, COUT : out std_logic);
end FA;

architecture STRUCTURAL of FA is
  component HA dichiarazione del componente HA
  port ( I1,I2 : in std_logic;
        SUM, CO : out std_logic);
  end component;
  signal S1, C1, C2 : std_logic; definizione di segnali interni

  begin
    ha1 : HA port map( I1 => B, I2 => CIN, SUM => S1, CO =>C1); istanzia i moduli
    ha2 : HA port map( I1 => A, I2 => S1, SUM => S, CO => C2);

    COUT <= C2 xor C1; assegnamenti
  end STRUCTURAL;

```

Assegnamento <=

- **costrutto che rappresenta una istanza circuitale**
- **è eseguito ogni volta che il segnale nell'espressione a destra cambia valore (evento)**

es:

s <= a and b; s,a,b std_logic

z <= not s; z,s std_logic

cont <= a + b; cont,a,b unsigned/signed rappresentati
con lo stesso numero di bit unsigned(n downto 0)

cont <= a + conv_unsigned(1, 16); cont, a unsigned a 16 bit

- **VHDL non è case sensitive;**
- **segnali e variabili non possono incominciare con una cifra (10sec NON è un nome valido)**
- **non usare caratteri non alfanumerici**

a.a. 2009 -2010

Assegnamenti

five_seconds <= '1' when current_count = conv_unsigned(2,16) else '0';

next_cicli <= conv_unsigned(0,5) when cicli = conv_unsigned(8,5) else cicli + conv_unsigned(1,5);

uscita(0) <= '0' ;

uscita(4 downto 1) <= Ingresso; ingresso a 4 bit; uscita = ingresso * 2 (5 bit)

a.a. 2009 -2010

VHDL : struttura gerarchica

È possibile istanziare componenti circuitali nell'architecture purchè la loro interfaccia di I/O sia descritta (con il costrutto component) nella parte dichiarativa

```
architecture STRUCTURAL of FA is
  component HA                                dichiarazione del componente HA
  port ( I1,I2 : in std_logic;
        SUM, CO : out std_logic);
  end component;
  signal S1, C1, C2 : std_logic;              definizione di segnali interni

begin
  ha1 : HA port map( I1 => B, I2 => CIN, SUM => S1, CO =>C1); istanze di componenti
  ha2 : HA port map( I1 => A, I2 => S1, SUM => S, CO => C2);

  COUT <= C2 xor C1;

end STRUCTURAL;
```

a.a. 2009 -2010

VHDL : Processi

- ❑ un processo rappresenta uno "statement" espanso, cioè una operazione non elementare composta da un insieme di operazioni elementari; i processi sono eseguiti in parallelo agli altri statements (processi , assegnament , istanze di blocchi)
- ❑ All'interno del processo l'esecuzione è sequenziale e possono essere definite delle variabili
- ❑ solo all'interno di processi possono essere inserite espressioni di controllo condizionali (IF, CASE, ..)
- ❑ l'uscita di un processo viene ricalcolata ogni volta che si ha un evento (cambiamento di valore) su uno dei segnali appartenenti alla **sensitivity list**
- ❑ In VHDL sintetizzabile (cioè descrizione RTL), tutti gli ingressi del processo devono appartenere alla **sensitivity list**
- ❑ I processi sono necessari per descrivere una rete sequenziale

a.a. 2009 -2010

Processi

```
process (sensitivity list)
  [declarative_part]
```

```
begin
  [statements]
end process;
```

Esempio 1:

```
architecture behavior1 of MUX
begin
  process(sel, A,B)
  begin
    case sel is
      when "00" => Y <= A;
      when "01" => Y <= B;
      when others => Y <= '0';
    end case;
  end process;
end behavior1;
```

imp: i costrutti condizionali (case, if) devono assegnare un valore per tutte le configurazioni possibili

Esempio 2:

```
architecture behavior2 of MUX
begin
  process(sel, A,B)

    Y <= '0'; --- valore assegnato a Y se non esplicitamente
              -- definito

  begin
    if (sel = "00") then
      Y <= A;
    elsif (sel = "01") then
      Y <= B;
    end if;
  end process;
end behavior2;
```

imp: i costrutti condizionali (case, if) devono assegnare un valore per tutte le configurazioni possibili

a.a. 2009 -2010

Regole

1. Un segnale non può essere utilizzato due volte come destinazione (fuorchè all'interno di un processo) *(la violazione comporterebbe un conflitto elettrico)*
2. I costrutti if/case possono essere utilizzati solo all'interno di processi e deve essere definito il valore delle uscite per tutte le configurazioni possibili *(la violazione comporterebbe l'inserimento di latch parassiti)*
3. Una porta di uscita non può essere usata come ingresso da statement/processi o blocchi gerarchici
4. L'esecuzione degli statement/processi o blocchi gerarchici è sempre concorrente *(non ha alcuna importanza l'ordine con cui sono scritti, rappresentano infatti istanze di componenti circuitali)*


a.a. 2009 -2010

Attributi associati a un segnale

Funzioni di simulazione legate al comportamento di segnali

- `signal'event` vero se c'è un evento sul segnale (cioè una transizione)

Es:
`CLK'event and CLK='1`

 

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
--Flip Flop con reset asincrono
entity FF is
port (CLK, RESET, D : in std_logic;
      Q      : out std_logic
      );
end entity;

architecture behavioral of FF is
begin
process(CLK, reset)
begin
if RESET='1' then
Q <= '0';
elsif CLK'event and CLK='1' then
Q <= D;
end if;
end process;
end behavioral;

```

Register description using VHDL


Asynchronous reset

In corrispondenza della transizione L-> H del segnale CLK viene aggiornato Q con il valore attualmente presente all'ingresso D


Latch versus Register

□ Latch

stores data when
clock is low or high

 


Ex: positive latch

 


□ Register

stores data when
clock rises (or falls)

 

Ex: positive edge triggered

 

a.a. 2009 -2010

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

--Flip Flop con reset asincrono
entity FF is
port (CLK, RESET, D : in std_logic;
      Q : out std_logic
);
end FF;
```


```
architecture behavioral of FF is
begin
process(CLK, reset)
begin
if RESET='1' then
Q <= '0';
elsif CLK'event and CLK='1' then
Q <= D;
end if;
end process;
end behavioral;
```

**FF with
Asynchronous reset**

a.a. 2009 -2010

Register description


RTL viewer

 

a.a. 2009 -2010

Simulazione funzionale

 Suggerimento per la generazione delle forme d'onda di ingresso:
 fare variare gli ingressi in corrispondenza del fronte non di
 campionamento del clock (Tsu e Thold rispettati)



**Uscita varia in
 corrispondenza del fronte
 positivo del clock**

**o in corrispondenza
 dell'attivazione del
 Reset asincrono**

a.a. 2009 -2010

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

--Flip Flop con reset sincrono
entity FF is
port (CLK, RESET, D : in std_logic;
      Q      : out std_logic
      );
end FF;
architecture behavioral of FF is
begin
process(CLK)
begin
if CLK'event and CLK='1' then
if RESET='1' then
Q <= '0';
else
Q <= D;
end if;
end if;
end process;
end behavioral;

```


Register description ¹⁹

*FF with
Synchronous reset*

a.a. 2009 -2010


20

RTL viewer

 

a.a. 2009 -2010

Simulazione funzionale

 

```
use IEEE.std_logic_1164.all;

--Flip Flop con reset sincrono
entity FF is
port (CLK, RESET, D, ENABLE : in
      std_logic;
      Q           : out std_logic
    );
end FF;
```

```
architecture behavioral of FF is
begin
process(CLK)
begin
  if CLK'event and CLK='1' then
    if RESET='1' then
      Q <= '0';
    elsif ENABLE = '1' then
      Q <= D;
    end if;
  end if;
end process;
end behavioral;
```

Register description

22

synchronous reset and enable

a.a. 2009 -2010

```

use IEEE.std_logic_1164.all;

--Flip Flop con reset sincrono
entity FF is
port (CLK, RESET, D, ENABLE : in
std_logic;
      Q      : out std_logic
      );
end FF;

```

Register description

23

```

architecture behavioral of FF is
begin
process(CLK)
begin
  if CLK'event and CLK='1' then
    if RESET='1' then
      Q <= '0';
    elsif ENABLE = '1' then
      Q <= D;
    end if;
  end if;
end process;
end behavioral;


```

synchronous reset and enable

a.a. 2009 -2010

RTL viewer

24

 


a.a. 2009 -2010

Macchina a Stati Finiti (FSM)

$Z(n)=f(x(n)) \Rightarrow$ Sistema Combinatorio

$Z(n)=f(x(n),x(n-1),x(n-2),\dots) \Rightarrow$ Macchina a Stati finiti

Struttura di una FSM

 

- La rete combinatoria realizza le funzioni ω e δ (tabelle di verità) che definiscono le uscite (z) e lo stato futuro (y')
- Rete sincrona LLC (Level Level Clocked)
 - La macchina cambia stato ad ogni fronte attivo del clock (ogni nuovo "colpo di clock")
 - I registri di stato (FF) memorizzano il valore presente delle variabili di stato

Es: Contatore $value(n) = value(n-1) + '1'$ ²⁷

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity COUNTER is
port (
CLK : in std_logic;
RESET : in std_logic;
VALUE : out unsigned(15 downto 0)
);
end COUNTER;
```

a.a. 2009 -2010

```
architecture A of COUNTER is
signal next_value, value_temp : unsigned(15 downto 0);
begin -- A
process(CLK)
begin
if CLK'event and CLK='1' then
if RESET='1' then
value_temp <= (others => '0');
else
value_temp <= next_value;
end if;
end if;
end process;
VALUE <= value_temp;
next_value <= value_temp + conv_unsigned(1,16);
end A;
```

28

Parte sequenziale


uscita

Parte combinatoria

Stato futuro

a.a. 2009 -2010

RTL Viewer

 

Reset sincrono


29

Simulazione funzionale

Date: October 25, 2007

db/SECONDA2007.sim.vwf

Project SECONDA2007

 

Reset sincrono

30

a.a. 2009 -2010

architecture A of COUNTER is

signal next_value, value_temp : unsigned(15 downto 0);

begin -- A

process(CLK)

begin

if CLK'event and CLK='1' then

if RESET='1' then

value_temp <= (others => '1');

else

value_temp <= next_value;

end if;

end if;

end process;

VALUE <= value_temp;

next_value <= value_temp - conv_unsigned(1,16);

end A;

decrementa

Parte sequenziale

uscita


Parte combinatoria

Stato futuro

a.a. 2009 -2010

Simulazione funzionale

0 ps

 

a.a. 2009 -2010

Contatore con ingresso di enable

33

- Cambiano solo la parte sequenziale e la lista delle porte di ingresso!

architecture A of COUNTER is

signal next_value, value_temp : unsigned(15 downto 0);

begin

process(CLK) ---REGISTRO CON INGRESSO DI RESET e ENABLE

begin

if CLK'event and CLK='1' then

if RESET='1' then

value_temp <= (others => '0');

elsif ENABLE = '1' then

value_temp <= next_value;

end if;

end if;

end process;

VALUE <= value_temp;

next_value <= value_temp + conv_unsigned(1,16);

end A;

a.a. 2009 -2010

Inizializzazione di registri

34

es:

flag <= '1'; flag std_logic

cont <= conv_unsigned(0, 16); cont unsigned a 16 bit

cont <= (others => '0'); cont unsigned a n bit

cont <= (others => '1'); cont unsigned a n bit

a.a. 2009 -2010

Lista moduli da avere nella propria libreria

35

- FF con reset sincrono e/o asincrono e ingresso di enable
- Contatori in avanti o indietro con ingresso di reset e enable

a.a. 2009 -2010

Macchina a Stati Finiti

36

DESCRIZIONE DI MEALY

$$Y(n+1) = F(X(n) , Y(n))$$

$$Z(n) = F(Y(n) , X(n))$$

DESCRIZIONE DI MOORE

$$Y(n+1) = F(X(n) , Y(n))$$

$$Z(n) = F(Y(n))$$


a.a. 2009 -2010

Definizioni

- Una FSM è una macchina di Moore se, ad ogni istante, il valore delle uscite dipende esclusivamente dallo stato attuale e non dal valore attuale degli ingressi.
- Una FSM è una macchina di Mealy se, ad ogni istante, il valore delle uscite dipende sia dallo stato attuale che dall' attuale valore degli ingressi.
- Durante la permanenza in uno stato, una variazione dell'ingresso di una macchina di Mealy può ripercuotersi immediatamente sull'uscita.
- Una macchina di Moore può essere trasformata in una macchina di Mealy con lo stesso numero di stati.
- Una macchina di Mealy può essere trasformata in una macchina di Moore con un numero di stati generalmente maggiore.

a.a. 2009 -2010

FSM: Implementazione Fisica (Moore)

 

a.a. 2009 -2010

FSM: Implementazione VHDL (Moore)

39

architecture struct of FSM is

```
type stato is (a,b,c,d);
signal cs,ns : stato;
```

begin

-- Processo sequenziale

```
process(clk,reset)
begin
  if reset='1' then
    cs <= a;
  elsif clk'event and clk='1' then
    cs <= ns;
  end if;
end process;
```

--- parte combinatoria

```
process(cs,ingressi)
begin
  case cs is
    when a=> out <= uscita1;
      if ingressi=... then
        ns <= a;
      elsif ingressi=... then
        ns <= b;
      else
        ns <= c;
      end if;
    when b=> out <= uscita2;
      ns <= c;
    when others => out<= uscita3;
      if ingressi=... then
        ns <= c;
      else
        ns <= b;
      end if;
  end case;
end process;
```

a.a. 2009 -2010

FSM: Implementazione VHDL (Moore)

40

architecture struct of FSM is

```
type stato is (a,b,c,d);
signal cs,ns : stato;
```

begin

-- Processo sequenziale

```
process(clk,reset) - reset asincrono
begin
  if reset='1' then
    cs <= a;
  elsif clk'event and clk='1' then
    cs <= ns;
  end if;
end process;
```

**Nella sensitivity list
lo stato corrente (cs)
e tutti i segnali che sono
a destra delle istruzioni
di assegnamento**


--- parte combinatoria **deve essere definito il valore
--- delle uscite e dello stato futuro per ogni configurazione
----possibile degli ingressi e dello stato presente**

```
process(cs,ingressi)
begin
  case cs is
    when a=> out <= uscita1;
      if ingressi=... then
        ns <= a;
      elsif ingressi=... then
        ns <= b;
      else
        ns <= c;
      end if;
    when b=> out <= uscita2;
      ns <= c;
    when others => out<= uscita3;
      if ingressi=... then
        ns <= c;
      else
        ns <= b;
      end if;
  end case;
end process;
```

a.a. 2009 -2010

FSM: Implementazione Fisica (Mealy)

41

 

a.a. 2009 -2010

FSM: Implementazione VHDL (Mealy)

42

architecture struct of FSM is

type stato is (a,b,c,d);
signal cs,ns : stato;

```
begin
  -- Processo sequenziale
  process(clk,reset)
  begin
    if reset='1' then
      cs <= a;
    elsif clk'event and clk='1' then
      cs <= ns;
    end if;
  end process;
```

```
--- parte combinatoria
process(cs,ingressi)
begin
  case cs is
    when a=>
      if ingressi = ...then
        out <= uscita1;
      elsif ingressi=... then
        out <= uscita2;
      else
        out=uscita3;
      end if;
      if ingressi=... then
        ns <= a;
      elsif ingressi=... then
        ns <= b;
      else
        ns <= c;
      end if;
```

[.....]

```
end case;
end process;
```

a.a. 2009 -2010

FSM: Implementazione VHDL (Mealy)

43

--- parte combinatoria **deve essere definito il valore**
--- **delle uscite e dello stato futuro per ogni configurazione**
----**possibile degli ingressi e dello stato presente**

```
Architecture struct of FSM is
type stato is (a,b,c,d);
signal cs,ns : stato;
begin
  -- Processo sequenziale
  process(clk,reset) -- reset asincrono
  begin
    if reset='1' then
      cs <= a;
    elsif clk'event and clk='1' then
      cs <= ns;
    end if;
  end process;
```

**Nella sensitivity list
lo stato corrente (cs)
e tutti i segnali che sono
a destra delle istruzioni
di assegnamento**

```
process(cs,ingressi)
begin
  case cs is
    when a=>
      if ingressi = ...then
        out <= uscita1;
      elsif ingressi=... then
        out <= uscita2;
      else
        out=uscita3;
      end if;
      if ingressi=... then
        ns <= a;
      elsif ingressi=... then
        ns <= b;
      else
        ns <= c;
      end if;
      [.....]
    end case;
  end process;
```

a.a. 2009 -2010